



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων



Ενότητα Β - Κεφάλαιο 4: Κυκλώματα
διακοπτόμενων πυκνωτών
(switched capacitor circuits)

Αγγελική Αραπογιάννη


Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κυκλώματα βασιζόμενα σε πυκνωτές


Συνιστώσα	Τεχνική κατασκευής	Ταίριασμα %	Θερμικός Συντελεστής ppm/°C	Συντελεστής τάσης ppm/V
Αντιστάσεις	Διάχυση ($W=50\mu\text{m}$)	± 0.4	+2000	~200
	Εμφύτευση	± 0.12	+400	~800
Πυκνωτές	MOS ($t_{\text{ox}}=0.1\mu\text{m}$)	± 0.06	26	10

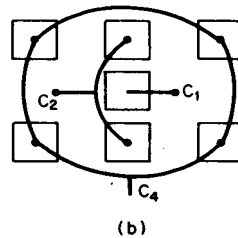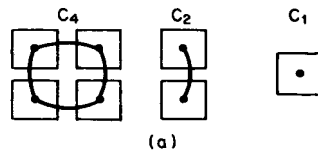


Συνδεσμολογία διακόπτη-πυκνωτή

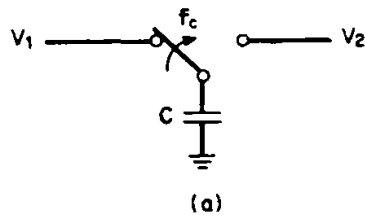


$$i = f_c C (V_2 - V_1)$$

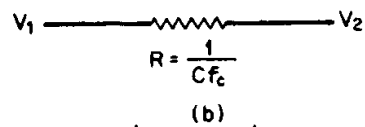



$$Q = C (V_2 - V_1)$$

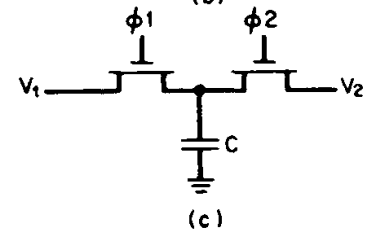

$$R = \frac{1}{f_c C}$$

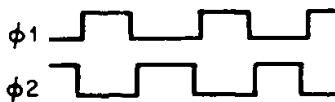


Ολοκληρωτής με διακοπτόμενο πυκνωτή

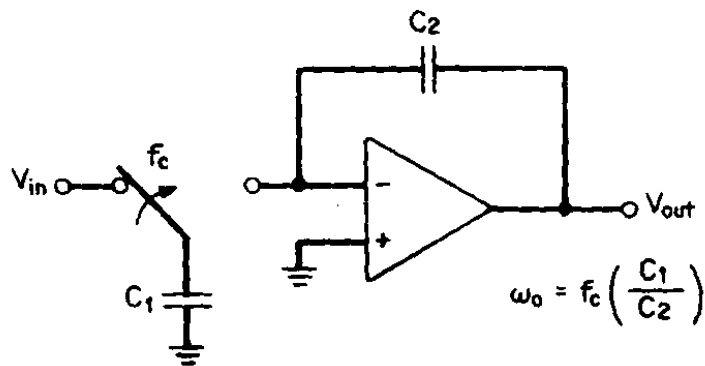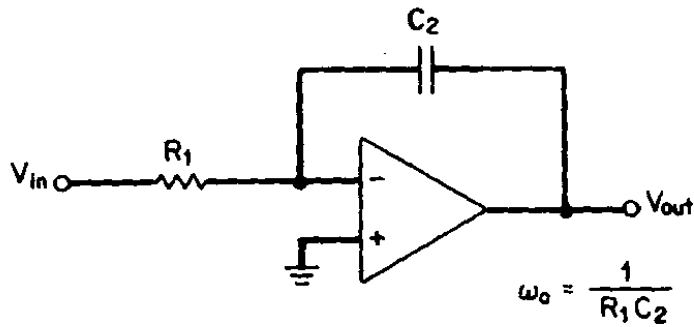


$$\omega_o = f_c \frac{C_1}{C_2}$$



Περιορισμός του φάσματος

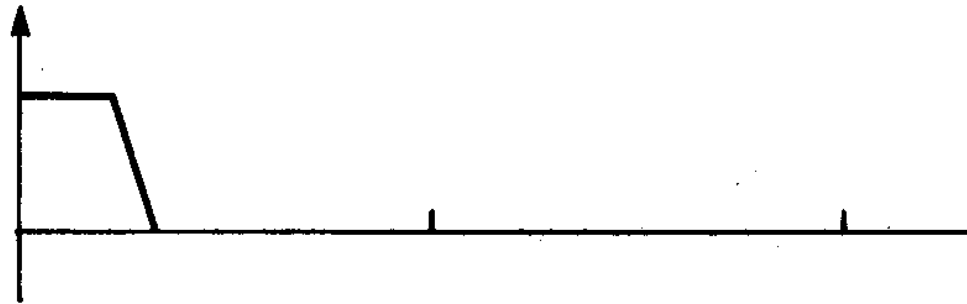


(a)

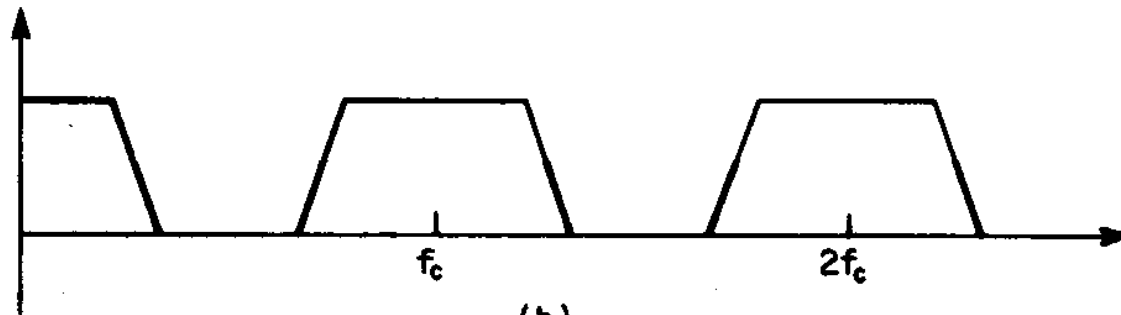

(b)




Ολοκληρωτής διαφορών

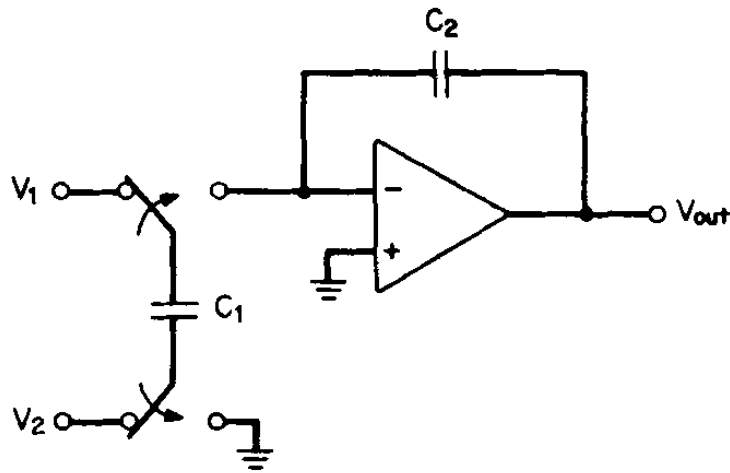


$$V_{out} = -\frac{f_c \cdot (C_1 / C_2)}{s} \cdot (V_1 - V_2)$$



Σχεδίαση φίλτρου διέλευσης ΧΣ

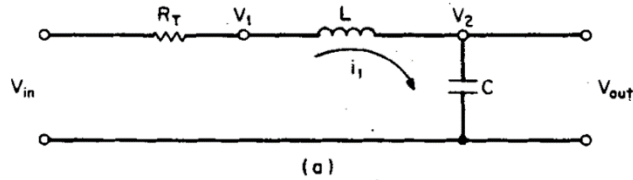


$$i_1 = \frac{1}{sL} (V_1 - V_2)$$

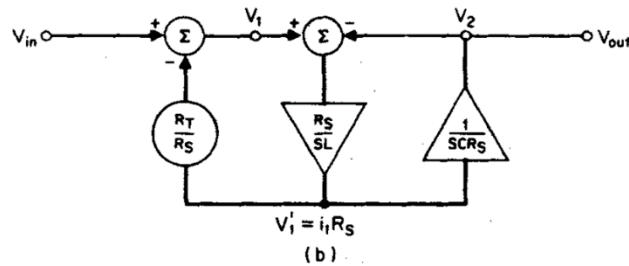

$$V_2 = V_{out} = \frac{1}{sC} \cdot i_1$$
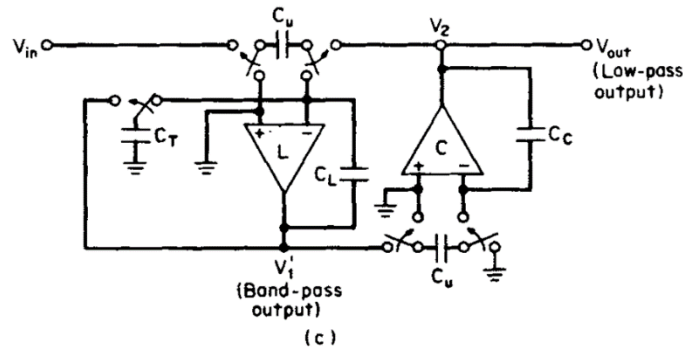
$$V_1 = V_{in} - \frac{R_T}{R_S} \cdot V_1'$$



$$V_1' = \frac{R_S}{sL} \cdot (V_1 - V_2)$$

$$V_2 = V_{out} = \frac{1}{sR_S C} \cdot V_1'$$

Υπολογισμός των τιμών των παραμέτρων

$$\frac{C_L}{C_u} = \frac{L \cdot f_c}{R_S}$$

$$\frac{C_c}{C_u} = C \cdot R_S \cdot f_c$$

$$\frac{C_L}{C_T} = \frac{L \cdot f_c}{R_T}$$

$$R_S = \sqrt{\frac{L}{C}}$$



Τέλος Ενότητας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστημίων Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2014. «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Ενότητα Β - Κεφάλαιο 4: Κυκλώματα διακοπτόμενων πυκνωτών (switched capacitor circuits).». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://opencourses.uoa.gr/courses/DI31/>



Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.



Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.



Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

